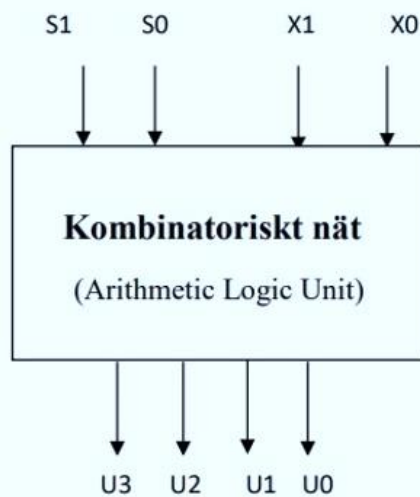


## LAB 1

### Överkursnivå Uppgift 1.

| $S_1S_0$ | U                           |
|----------|-----------------------------|
| 00       | $X + 1$ (Addition, inte OR) |
| 01       | $-X$ (2-komplement)         |
| 10       | $X \cdot 2$                 |
| 11       | $X^2$                       |



| S1 | S0 | X1 | X0 | U3 | U2 | U1 | U0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  |

| S1 S0/X1 X0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------------|----|----|----|----|
| 00          | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01          | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11          | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 10          | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$U3 = S0 X1 X0 + S1 \overline{S0} X0 + S1 \overline{S0} X1$$

$$= S0 X1 X0 + S1 \overline{S0} (X0 + X1)$$

| S1 S0/X1 X0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------------|----|----|----|----|
| 00          | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 01          | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11          | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 10          | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$U2 = \overline{S1} \overline{S0} X0 + S1 X1 X0 + S0 X1 \overline{X0} + S1 \overline{S0} X1$$

$$= \overline{S1} X0 (\overline{S0} + X1) + S0 X1 \overline{X0} + S1 \overline{S0} X1$$

S1 S0/X1 X0    00    01    11    10

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |


$$U1 = \overline{S1} \overline{X1} X0 + \overline{S1} X1 \overline{X0} + \overline{S1} S0 X0$$


$$= \overline{S1} (X1 \oplus X0) + \overline{S1} S0 X0$$

S1 S0/X1 X0    00    01    11    10

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
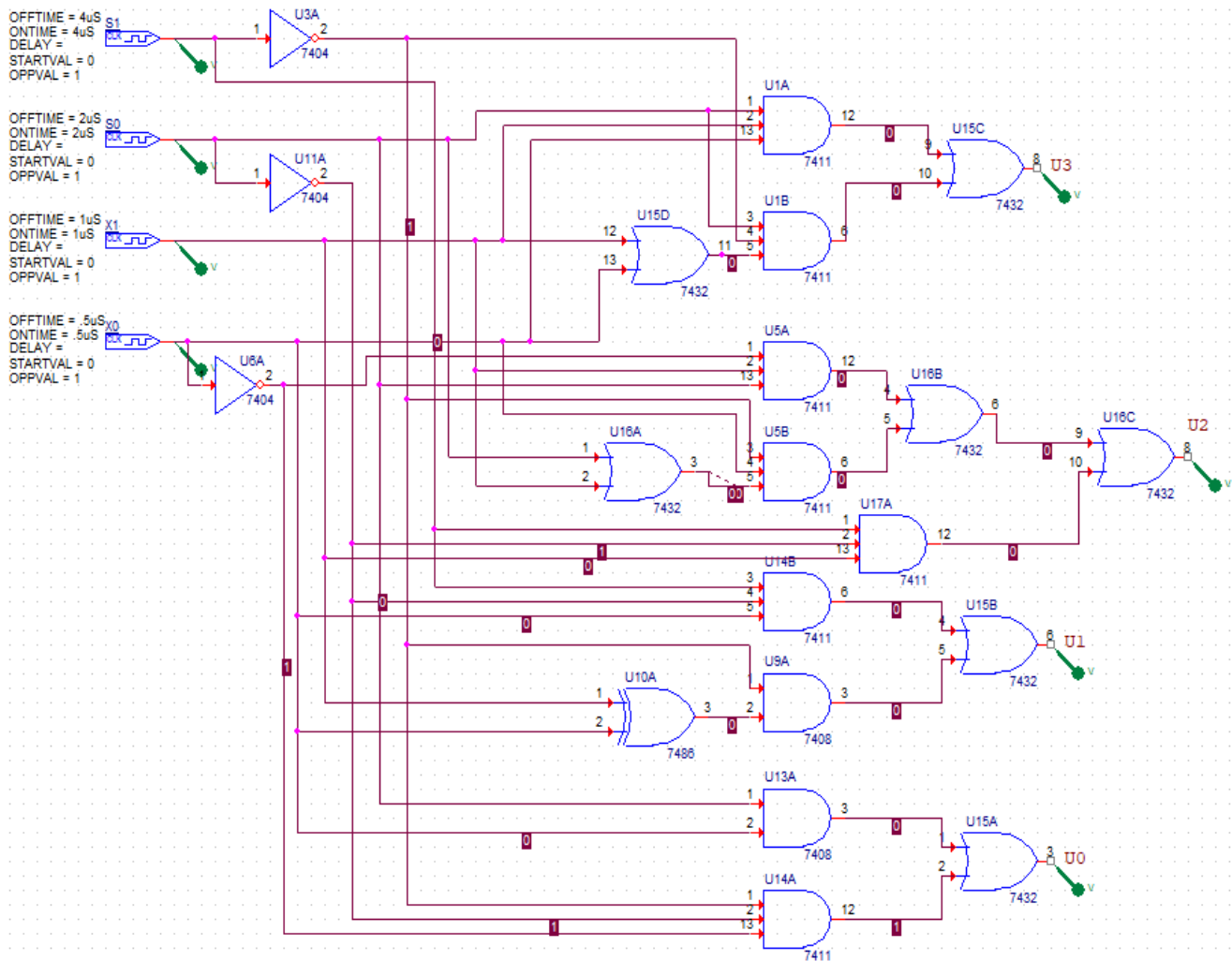
$$U0 = S0 X0 + \overline{S1} \overline{S0} \overline{X0}$$



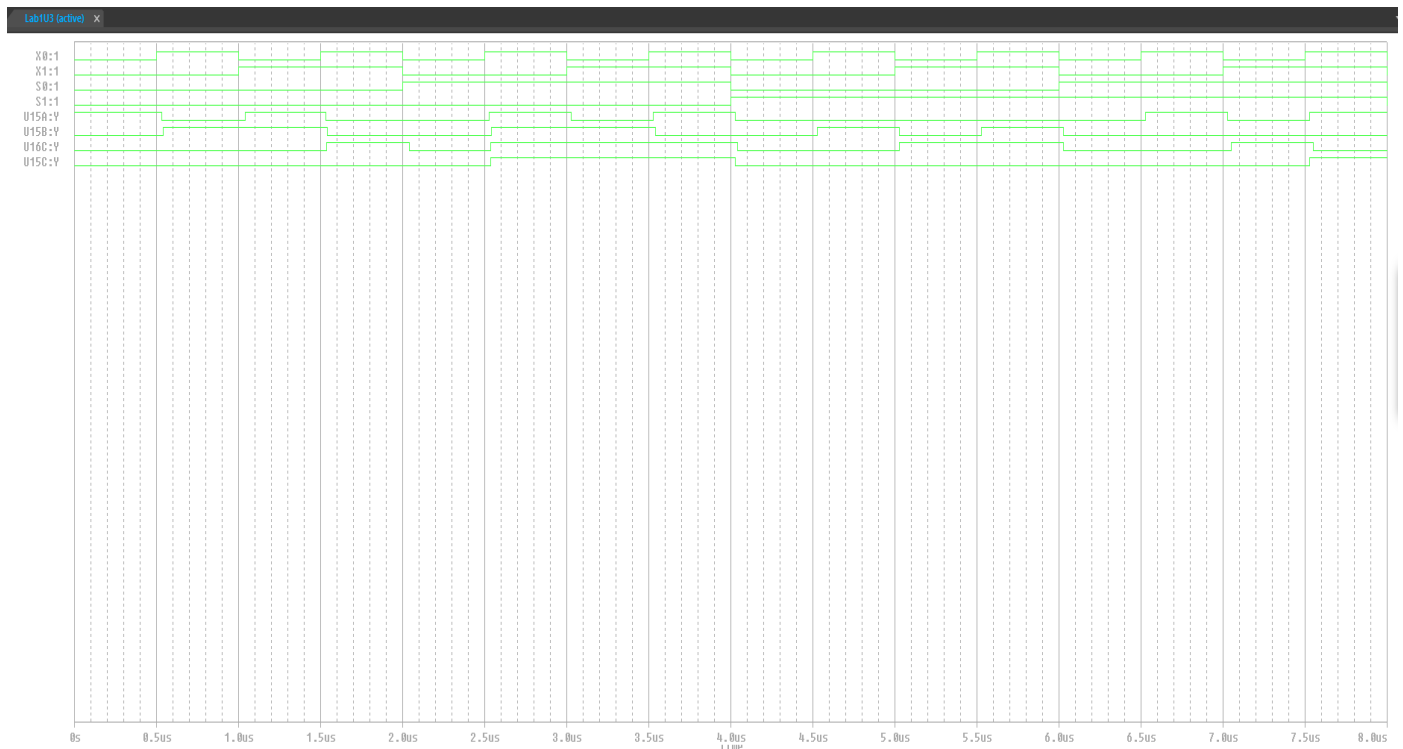

## LAB 1

### Överkursnivå Uppgift 2. nätet konstrueras med enbart NAND-grindar.

$$U3 = \overline{S0} X1 X0 + \overline{S1} S0 X0 + \overline{S1} S0 X1$$

$$= \overline{S0} X1 X0 \cdot \overline{S1} S0 X0 \cdot \overline{S1} S0 X1$$

$$U2 = \overline{S1} S0 X0 + \overline{S1} X1 X0 + S0 X1 \overline{X0} + S1 \overline{S0} X1$$

$$= \overline{S1} S0 X0 \cdot \overline{S1} X1 X0 \cdot S0 X1 \overline{X0} \cdot S1 \overline{S0} X1$$

$$U1 = \overline{S1} X1 X0 + \overline{S1} X1 X0 + \overline{S1} S0 X0$$

$$= \overline{S1} X1 X0 \cdot \overline{S1} X1 X0 \cdot \overline{S1} S0 X0$$

$$U0 = S0 X0 + \overline{S1} S0 X0$$

$$= S0 X0 \cdot \overline{S1} S0 X0$$

